

Name: Zahi Masarwa

Student Number: 040985420

Section: CST8216-302

302 Zaki masarwa 040985420

$$8) R_T = R_1 + R_2 // (R_3 + R_4 // R_5)$$

$$R_T = 40 \text{ k}\Omega + 60 \text{ k}\Omega // 36.5 \text{ k}\Omega + \frac{1}{\frac{1}{6 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{63 \text{ k}\Omega}}$$

$$R_T = 40 \text{ k}\Omega + 60 \text{ k}\Omega // 36.5 \text{ k}\Omega + 3.51 \text{ k}\Omega$$

$$R_T = 40 \text{ k}\Omega + \frac{24}{\frac{1}{60 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{60 \text{ k}\Omega}} = 64 \text{ k}\Omega$$

$$\boxed{R_T = 64 \text{ k}\Omega}$$

$$9) I_T = \frac{V_S}{R_T} = \frac{120 \text{ V}}{64 \text{ k}\Omega} = 1.875 \text{ mA}$$

$$\boxed{I_T = 1.875 \text{ mA}}$$

$$10) V_a = V_T - V_{R_1}$$

$$V_a = V_T - I_T \cdot R_1$$

$$V_a = 120 \text{ V} - 1.875 \text{ mA} \cdot 40 \text{ k}\Omega = 45 \text{ V}$$

$$\boxed{V_a = 45 \text{ V}}$$

$$11) I_1 = \frac{V_a}{R_2} = \frac{45 \text{ V}}{60 \text{ k}\Omega} = 0.75 \text{ mA}$$

$$\boxed{I_1 = 0.75 \text{ mA}}$$

$$12) \quad I_2 = I_T - I_1$$

$$I_2 = 1.875 \text{ mA} - 0.75 \text{ mA} = 1.125 \text{ mA}$$

$$\boxed{I_2 = 1.125 \text{ mA}}$$

$$13) \quad V_D = V_a - V_{D2}$$

$$V_D = 45 \text{ V} - 1.125 \text{ mA} \cdot 36.5 \text{ k}\Omega = 3.94 \text{ V}$$

$$\boxed{V_D = 3.94 \text{ V}}$$

$$14) \quad I_3 = \frac{V_D}{R_3} = \frac{3.94 \text{ V}}{8 \text{ k}\Omega} = 0.4925 \text{ mA} = 492.5 \mu\text{A}$$

$$\boxed{I_3 = 492.5 \mu\text{A}}$$